

ECE231: 01 Basic Electronics Worksheet


Name: _____ NetID: _____ Section: _____

Ohm's Law

For each problem answer the number and units.

1. Given $R = 300\Omega$, $I = 20\text{mA}$, $V =$ _____
2. Given $R = 1.2\text{k}\Omega$, $I = 15\text{mA}$, $V =$ _____
3. Given $V = 9\text{V}$, $R = 470\Omega$, $I =$ _____
4. Given $V = 12\text{V}$, $R = 2.2\text{k}\Omega$, $I =$ _____
4. Given $V = 12\text{V}$, $R = 200\Omega$, $P =$ _____

Equivalent Resistance

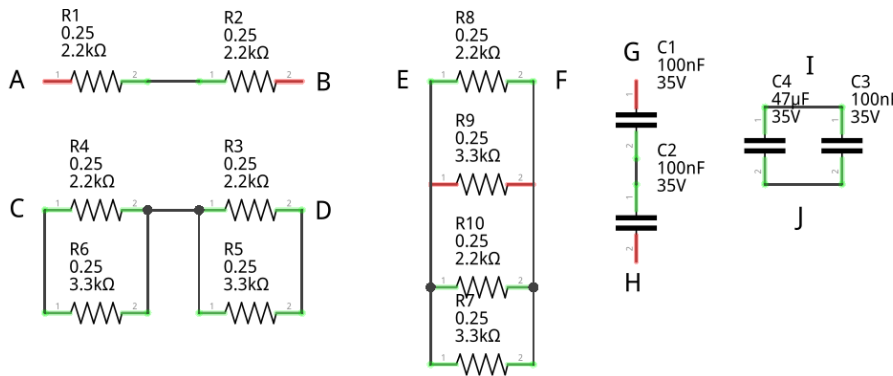


5. $R_{eq}(A, B) =$ _____
6. $R_{eq}(C, D) =$ _____
7. $R_{eq}(E, F) =$ _____
8. $C_{eq}(G, H) =$ _____
9. $C_{eq}(I, J) =$ _____

Capacitor Energy

10. Calculate energy stored in a $560\mu\text{F}$ capacitor charged to 200V .
11. A $1000\mu\text{F}$ capacitor stores 0.5J of energy. What is the voltage across it?

Circuit Analysis

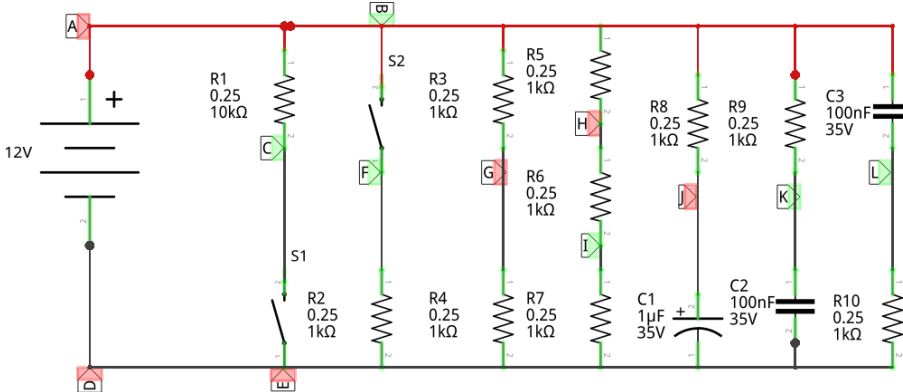Problem 12: Find the voltage at points A through L in the circuit below



- | | |
|----------|----------|
| A: _____ | B: _____ |
| C: _____ | D: _____ |
| E: _____ | F: _____ |
| G: _____ | H: _____ |
| I: _____ | J: _____ |
| K: _____ | L: _____ |